

Introdução aos Sistemas Lógicos - Trabalho Prático em Verilog

Lucas Rafael Costa Santos
2021017723

Dezembro 2023 Belo Horizonte-MG

1 Introdução

Este trabalho visa explorar a implementação do Vernam Cipher em Verilog, integrando conceitos de lógica combinatorial, lógica sequencial e noções básicas de criptografia. O Vernam Cipher, também conhecido como one-time pad, foi proposto por Claude Shannon da Bell Labs na década de 1940, demonstrando teoricamente que, quando implementado corretamente, o one-time pad é inquebrável.

O projeto foi dividido em duas partes distintas. A primeira parte consiste na implementação de um flip-flop do tipo D em Verilog, enquanto a segunda parte abrange a implementação de registradores e do stream cipher, incluindo montagem de registradores com One-Time Pad (OTP) e mensagem, operação XOR para cifragem, decifragem da mensagem e manipulação de streams. Os desafios aqui presentes incluem lidar com mensagens de tamanho superior ao das chaves, além da necessidade de trabalhar com deslocadores para processamento eficiente de streams.

2 Metodologia

Para desenvolvermos o one-time pad adotando a linguagem Verilog, seguimos uma metodologia que envolveu a criação de diversos módulos essenciais, cada um desempenhando um papel específico no processo de cifragem. Estes módulos são:

1. Flip-Flop do tipo D:

Módulo que armazena um único bit de informação, sendo sensível à borda de subida do sinal de clock e passível de ser resetado por um sinal de reset. O flip-flop é atualizado com os dados de entrada na ausência de um sinal de reset, garantindo que sua saída reflita o bit de dados mais recente.

2. Registrador de Deslocamento:

É capaz de armazenar e deslocar bits de informação, sendo sensível à borda de subida do sinal de clock e podendo ser resetado por um sinal de reset. Quando ativado, os dados são deslocados para a direita, sendo que, o registrador de deslocamento realiza o deslocamento dos dados apenas quando o sinal de habilitação de deslocamento está ativo.

3. Cifrador de Fluxo (Stream Cipher):

Tendo a função de cifrar uma mensagem utilizando um one-time pad, este módulo utiliza o registrador de deslocamento para tratar a mensagem como um fluxo de bits. A operação XOR entre a mensagem e o one-time pad é executada para cifrar a mensagem, assim, a cifragem ocorre na borda de subida do sinal de clock e o resultado da operação XOR é utilizado para atualizar a mensagem cifrada.

4. Porta XOR:

Foi implementada uma porta XOR no estilo estrutural, utilizando portas NOT, AND e OR para realizar a operação XOR entre dois bits. A saída da porta XOR é calculada considerando as entradas e o resultado das portas AND e OR.

Para avaliar a implementação, elaboramos módulos de teste específicos. Um desses módulos cifra a palavra "estrelas" utilizando um one-time pad predefinido, enquanto o outro decifra a palavra resultante. Ambos os módulos de teste geram um arquivo VCD, permitindo a simulação e visualização dos sinais envolvidos no processo de criptografia. Essa abordagem proporciona uma verificação eficiente e eficaz da correta operação do sistema de criptografia implementado.

- Implementação porta XOR, Flip-Flop D, Registrador e Cifrador:

```

1 // Modulo para a porta XOR implementada no estilo estrutural
2 module xor_gate(a, b, out);
3   input a, b;
4   output out;
5   wire a_bar, b_bar, x, y;
6
7   // Complemento (inverso) das entradas
8   not a_inv(a_bar, a);
9   not b_inv(b_bar, b);
10
11  // AND gates para a implementacao da XOR
12  and a1(x, a_bar, b);
13  and a2(y, a, b_bar);
14
15  // OR gate para a saida da XOR
16  or or1(out, x, y);
17 endmodule
18
19 // Modulo do Flip-Flop D
20 module d_flip_flop (
21   input wire clk,
22   input wire rst,
23   input wire d,
24   output reg q
25 );
26
27 always @(posedge clk or posedge rst) begin
28   if (rst) begin
29     q <= 1'b0; // Reseta o flip-flop
30   end else begin
31     q <= d;    // Atualiza o flip-flop com os dados de entrada
32   end
33 end
34
35 endmodule
36
37 // Modulo do Registrador de Deslocamento
38 module shift_register #(parameter WIDTH = 32)(
39   input wire clk,
40   input wire rst,
41   input wire [WIDTH-1:0] data_in,
42   input wire shift_enable,
43   output reg [WIDTH-1:0] data_out
44 );
45
46 always @(posedge clk or posedge rst) begin
47   if (rst) begin
48     data_out <= {WIDTH{1'b0}}; // Reseta o registrador de deslocamento
49   end else begin
50     if (shift_enable) begin
51       data_out <= {data_in[WIDTH-1], data_out[WIDTH-1:1]}; // Desloca os dados
52     end
53   end
54 end
55
56 endmodule
57
58 // Modulo do Cifrador de Fluxo
59 module stream_cipher #(parameter BITS = 64)(
60   input wire clk,
61   input wire rst,
62   input wire [BITS-1:0] message,
63   input wire [BITS/2-1:0] otp,
64   output reg [BITS-1:0] ciphered_message
65 );
66
67 wire [BITS-1:0] shift_register_out;
68
69 // Instanciacao do registrador de deslocamento
70 shift_register #(BITS) sr (
71   .clk(clk),
72   .rst(rst),
73   .data_in(message),

```

```

74     .shift_enable(1'b1),
75     .data_out(shift_register_out)
76 );
77
78 // Operacao XOR para criptografia
79 always @(posedge clk or posedge rst) begin
80     if (rst) begin
81         ciphered_message <= 0; // Reseta a mensagem cifrada
82     end else begin
83         // Atualiza a mensagem cifrada usando a saida do registrador de deslocamento e o OTP
84         ciphered_message <= shift_register_out ^ {otp, {BITS/2{1'b0}}};
85     end
86 end
87
88 endmodule

```

Listing 1: *design.sv*

- Testbench - Cifrador:

```

1 // Modulo de teste para o cifrador
2 module cifra #(parameter BITS = 64);
3 // Registrador de tamanho 64, contendo a palavra "estrelas" em ASCII
4 reg [BITS-1:0] in = 64'b01100101_01110011_01110100_01110010_01100101_01101100_01100001_01110011;
5 // Registrador de tamanho 32, contendo o OTP
6 reg [BITS/2-1:0] otp = 32'b01100110_01101001_01110110_01100101;
7 // Registradores e fios auxiliares, para cifrar a mensagem bit-a-bit.
8 // A saida precisa ser um fio, pois a porta XOR precisa produzir seu sinal
9 // em um meio que permita atribuicao continua.
10 reg a, b;
11 wire out;
12 // Instanciacao da porta XOR
13 xor_gate xorg(.a(a), .b(b), .out(out));
14
15 // Inicializacao do arquivo VCD para simulacao
16 initial begin
17     $dumpfile("dump.vcd");
18     $dumpvars(1, a, b, out);
19 end
20
21 // Contador do loop for
22 integer i;
23 integer bits_per_group = 8; // Numero de bits por grupo
24 integer bits_counter = 0; // Contador de bits no grupo
25
26 // Inicializacao do loop for para cifrar a mensagem bit-a-bit
27 initial begin
28     for(i = BITS-1; i >= 0; i = i - 1) begin
29         a = in[i];
30         b = (i >= BITS/2) ? otp[i-BITS/2] : otp[i]; // Correcao na logica para selecionar os bits
31         //1
32         // Exibe o bit atual
33         $write(out);
34
35         // Contagem de bits no grupo
36         bits_counter = bits_counter + 1;
37
38         // Adiciona espaco entre grupos
39         if (bits_counter == bits_per_group) begin
40             $write(" ");
41             bits_counter = 0;
42         end
43     end
44
45     // Adiciona uma quebra de linha no final
46     $write("\n");
47 end
48 endmodule

```

Listing 2: *testbench.sv - Cifrador*

- Testbench - Decifrador:

```

1 // Modulo de teste para o decifrador
2 module decifra #(parameter BITS = 64);
3 // Mensagem cifrada de entrada
4 reg [BITS-1:0] in = 64'b00000011_00011010_00000010_00010111_00000011_00000101_00010111_00010110;
5 // Registrador de tamanho 32, contendo o OTP
6 reg [BITS/2-1:0] otp = 32'b01100110_01101001_01110110_01100101;
7 // Registradores e fios auxiliares, para decifrar a mensagem bit-a-bit.
8 // A saida precisa ser um fio, pois a porta XOR precisa produzir seu sinal
9 // em um meio que permita atribuicao continua.
10 reg a, b;
11 wire out;
12 // Instanciacao da porta XOR
13 xor_gate xorg(.a(a), .b(b), .out(out));
14
15 // Inicializacao do arquivo VCD para simulacao
16 initial begin
17     $dumpfile("dump_decifra.vcd");
18     $dumpvars(1, a, b, out);
19 end
20
21 // Contador do loop for
22 integer i;
23 integer bits_per_group = 8; // Numero de bits por grupo
24 integer bits_counter = 0; // Contador de bits no grupo
25
26 // Inicializacao do loop for para decifrar a mensagem bit-a-bit
27 initial begin
28     for(i = BITS-1; i >= 0; i = i - 1) begin
29         a = in[i];
30         b = (i >= BITS/2) ? otp[i-BITS/2] : otp[i]; // Correcao na logica para selecionar os bits
31         // Exibe o bit atual
32         $write(out);
33
34         // Contagem de bits no grupo
35         bits_counter = bits_counter + 1;
36
37         // Adiciona espaco entre grupos
38         if (bits_counter == bits_per_group) begin
39             $write(" ");
40             bits_counter = 0;
41         end
42     end
43 end
44
45 // Adiciona uma quebra de linha no final
46 $write("\n");
47 end
48 endmodule

```

Listing 3: *testbench.sv - Decifrador*

3 Resultados

3.1 Cifrador

Para realizar o teste de cifragem, empregamos a palavra 'estrelas' em sua representação binária de 64 bits (01100101 01110011 01110100 01110010 01101100 01100001 01110011) e a chave de 32 bits (01100110 01101001 01101110 01100101). Ao efetuar a operação XOR de forma manual, podemos ver a resposta por meio da tabela abaixo:

Palvra	01100101	01110011	01110100	01110010	01100101	01101100	01100001	01110011
Chave	01100110	01101001	01110110	01100101	01100110	01101001	01110110	01100101
Resultado	00000011	00011010	00000010	00010111	00000011	00000101	00010111	00010110

Table 1: *Tabela de Cifragem*

Realizando o nosso teste obtivemos os seguintes resultados:

```
VCD info: dumpfile dump.vcd opened for output.
00000011 00011010 00000010 00010111 00000011 00000101 00010111 00010110
```

Figure 1: *Resultado - Teste1*

 


Figure 2: *EP Wave 1 - Parte 1*



Figure 3: *EP Wave 1 - Parte 2*

Como podemos ver, os resultados obtidos estão de acordo com a operação feita manualmente.

3.2 Decifrador

Agora, para decifrar, pegamos o resultado anterior (00000011 00011010 00000010 00010111 00000011 00000101 00010111 00010110) e fazemos a operação utilizando a mesma chave (01100110 01101001 01110110 01100101). A resposta esperada é nossa palavra 'estrelas' (01100101 01110011 01110100 01110010 01100101 01101100 01100001 01110011).

Palvra	00000011	00011010	00000010	00010111	00000011	00000101	00010111	00010110
Chave	01100110	01101001	01110110	01100101	01100110	01101001	01110110	01100101
Resultado	01100101	01110011	01110100	01110010	01100101	01101100	01100001	01110011

Table 2: *Tabela de Decifragem*

Executando este teste temos os seguintes resultados:

```
VCD info: dumpfile dump_decifra.vcd opened for output.
01100101 01110011 01110100 01110010 01100101 01101100 01100001 01110011
```

Figure 4: *Resultado - Teste2*

 


Figure 5: *EP Wave 2 - Parte 1*

 


Figure 6: *EP Wave 2 - Parte 2*

Novamente, os resultados atenderam às expectativas sobre o que era esperado.

4 Conclusão

Neste trabalho, foi apresentada a implementação do Vernam Cipher em Verilog, explorando conceitos de lógica combinatória, lógica sequencial e criptografia básica. A implementação foi dividida em duas partes principais: a implementação de um flip-flop do tipo D e a implementação de registradores e do stream cipher.

A implementação do flip-flop do tipo D e do registrador de deslocamento foi bem-sucedida, com os módulos funcionando conforme o esperado. Além disso, o módulo do cifrador de fluxo, que utiliza o registrador de deslocamento para tratar a mensagem como um fluxo de bits e realiza a operação XOR entre a mensagem e o one-time pad para cifrar a mensagem, também foi implementado com sucesso.

Os testes realizados confirmaram a correta operação dos módulos implementados, de forma que, a palavra "estrelas" foi cifrada com sucesso usando um one-time pad predefinido, e a palavra cifrada foi decifrada corretamente. Assim, os resultados dos testes foram consistentes com as operações manuais de cifragem e decifragem.

Em conclusão, este trabalho demonstrou que é possível implementar o Vernam Cipher em Verilog de forma eficaz e segura. Além disso, os conceitos e técnicas aqui utilizados podem ser aplicados em outras áreas da engenharia de hardware, como o design de sistemas digitais e na implementação de outros algoritmos de criptografia.